

A seguir descrevemos a leitura, decodificação e execução desta instrução. Os passos descritos iniciam em uma borda de subida do sinal de relógio. A instrução é lida, decodificada e executada no intervalo de um

ciclo de relógio. Esta instrução termina na próxima borda de subida do relógio, momento em que uma nova instrução começa a ser processada.

1. Na borda de subida do sinal de relógio o novo valor de PC é registrado. PC contém o endereço da próxima instrução que será processada.
2. Um pouco após a borda de subida do sinal de relógio, o valor de PC aparece na saída do registrador, na entrada de endereços da memória de instruções e na entrada do somador indicado com um A na figura 1A.
3. A memória de instruções é lida e na saída de dados temos a instrução associada com este endereço. Neste exemplo, o valor na saída de dados é 0x8DAC0010, correspondente a instrução lw \$t4, 16(\$t5). Neste tempo, temos o valor de PC+4 na saída do somador A. Este valor se propaga até o somador indicado por B e o multiplexador indicado por C.
4. Os campos da instrução são separados: Instrução[31-26] = opcode = 0x23, instrução[25-21] = rs = \$13 = \$t5, instrução[20-16] = rt = \$12 = \$t4, instrução[15-11] = rd = 00000 = \$zero, Instrução[15-0] = 0x0010 = 16 e instrução[5-0] = funct = 0x10.
5. O subsistema de controle recebe o opcode e gera os sinais de controle. Na tabela 7, temos os sinais gerados pelo opcode da instrução: RegDst = 0, UalFonte=1, MemParaReg = 1, EscReg = 1, LerMem = 1, EscMem = 0, DvC = 0, UALOp1 = 0 e UALOp0 = 0.
6. A saída da porta AND, abaixo do multiplexador C, é igual a 0 porque o sinal DvC = 0. A saída 0 desta porta seleciona a entrada 0 do multiplexador marcado como C. Esta entrada possui o valor PC + 4. Este valor vai até a entrada do registrador PC. Na próxima borda de subida o valor PC + 4, correspondente ao endereço da próxima instrução, será registrado e a próxima instrução executada.
7. Na saída Dado lido #1 temos o conteúdo do registrador rs = \$t5. Nas entradas do multiplexador marcado por D, temos o valor do registrador rt = \$t4 e o valor imediato estendido (os 16 bits são estendidos para 32 bits). O sinal UALFonte = 1. A saída do multiplexador será igual ao valor estendido 16. Este valor é uma das entradas da UAL (Unidade Aritmética e Lógica). O circuito que gera a operação da UAL (marcado como E) recebe o campo funct = 0x10 e o sinal UALOp = 00 do subsistema de controle. Da tabela 8, vemos que para este sinal em UALOp, a saída da operação da UAL será 010 = soma, independente do campo funct (instrução[5-0]). A UAL realiza a soma das suas entradas: o valor do registrador rs = \$t5 e o valor imediato estendido 16. A saída da UAL (\$t5 + 16) aparece na entrada de endereço da memória de dados e na entrada 0 do multiplexador na saída da memória de dados, marcado como F.
8. Na memória de dados temos os sinais de controle EscMem = 0 e LerMem = 1. O endereço \$t5+16 é lido. O conteúdo deste endereço aparece na entrada 1 do multiplexador F. O sinal MemParaReg = 1. A entrada 1, com o conteúdo da memória do endereço \$t5 + 16 aparece na saída do multiplexador F e propaga-se até a entrada Dado de escrita do banco de registradores.
9. O sinal de controle RegDst = 0. A entrada 0 com o endereço de rt = \$t4 passa a saída do multiplexador. O sinal EscReg = 1, permitindo a escrita no banco de registradores. Na próxima borda de subida do sinal de relógio, o valor de Dado de escrita é escrito no registrador rt = \$t4 e o processando da instrução é completada. A seguir, a instrução do endereço PC+4 da memória de instruções começa a ser processada.

2 – (3,0 pontos, 30 min.) Converta a instrução em linguagem de montagem **add \$t4, \$a1, \$v0** para linguagem de máquina e explique detalhadamente, com a ajuda da figura 1B e as tabelas 7 e 8, como esta instrução é executada pelo processador monociclo. Apresente na figura, os sinais nos circuitos de controle e controle da UAL.

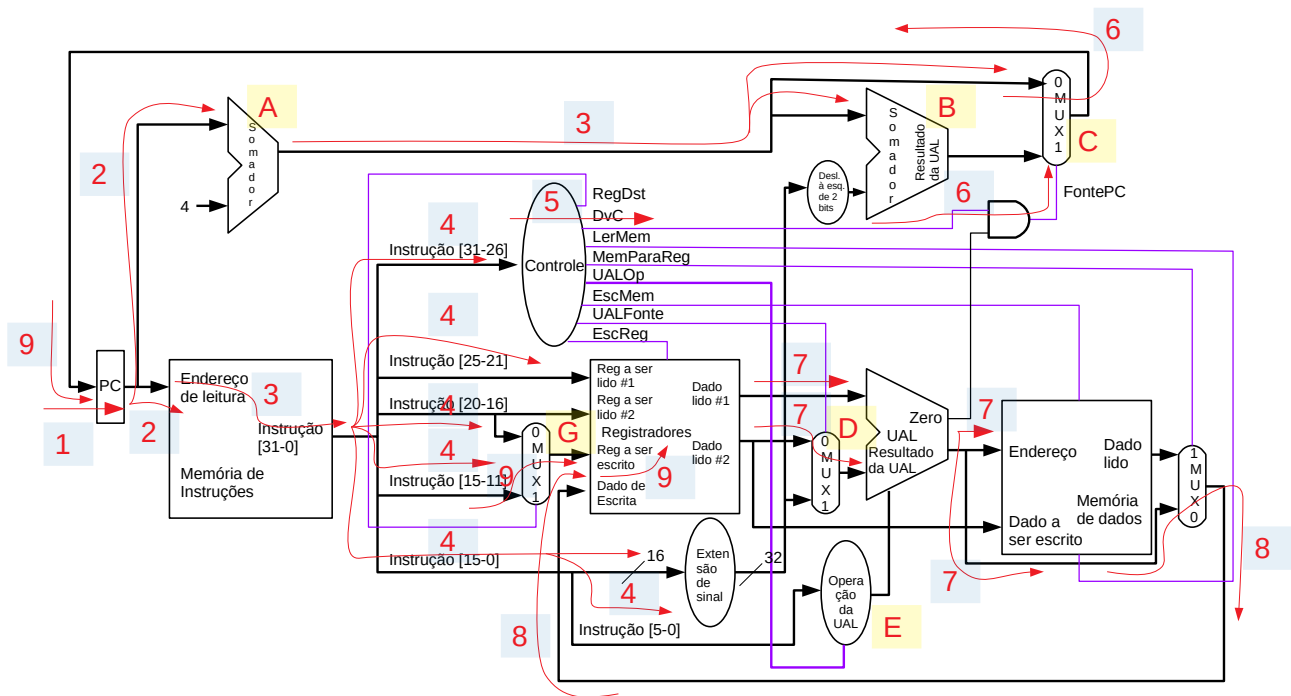


Figura 1B – Caminho de dados e de controle de um processador monociclo.

Solução:

Da tabela 2, temos que a instrução **add \$t4, \$a1, \$v0** é uma instrução tipo R (add rd, rs, rt), com o campo **funct = 0x20**. Da figura 1, encontramos os campos da instrução:

Opcode = tipo R = 0 = 000000

rd = \$t4 = \$12 = 01100

rs = \$a1 = \$5 = 00101

rt = \$v0 = \$2 = 00010

shamt = 0 (não temos deslocamentos) = 00000

funct = 0x20 = 100000

Juntamos os campos e construímos a instrução em linguagem de máquina:

000000 00101 00010 01100 00000 100000 = 0000 0000 1010 0010 0110 0000 0010 0000 = 0x00A26020.

A seguir iremos descrever a execução, decodificação e execução desta instrução, usando a figura 1B e as tabelas 7 e 8.

1. Na borda de subida do sinal de relógio o novo valor de PC é registrado. PC contém o endereço da próxima instrução que será processada.
2. Um pouco após a borda de subida do sinal de relógio, o valor de PC aparece na saída do registrador, na entrada de endereços da memória de instruções e na entrada do somador indicado com um A na figura 1A.
3. A memória de instruções é lida e na saída de dados temos a instrução associada com este endereço. Neste exemplo, o valor na saída de dados é 0x00A26020, correspondente a instrução **add \$t4, \$a1, \$v0**. Neste tempo, temos o valor de PC+4 na saída do somador A. Este valor se propaga até o somador indicado por B e o multiplexador indicado por C.
4. Os campos da instrução são separados: Instrução[31-26] = opcode = 000000, instrução[25-21] = rs = 00101 = \$5 = \$a1, instrução[20-16] = rt = 00010 = \$2 = \$v0, instrução[15-11] = rd = 01100 = \$12 = \$t4, Instrução[15-0] = 0110 0000 0010 0000 = 0x6020 e instrução[5-0] = funct = 0x20.
5. O subsistema de controle recebe o opcode e gera os sinais de controle. Na tabela 7, temos os sinais gerados pelo opcode da instrução: RegDst = 1, UalFonte=0, MemParaReg = 0, EscReg = 1, LerMem = 0, EscMem = 0, DvC = 0, UALOp1 = 1 e UALOp0 = 0.
6. A saída da porta AND, abaixo do multiplexador C, é igual a 0 porque o sinal DvC = 0. A saída 0 desta

porta seleciona a entrada 0 do multiplexador marcado como C. Esta entrada possui o valor $PC + 4$. Este valor vai até a entrada do registrador PC. Na próxima borda de subida o valor $PC + 4$, correspondente ao endereço da próxima instrução, será registrado e a próxima instrução executada.

7. Na entrada da UAL temos o Dado lido #1 = $rs = \$a1$ e a saída do multiplexador (multiplexador D). $UALFonte = 0$, sendo selecionada para a outra entrada da UAL o valor Dado lido #2 = $rt = \$v0$. Da tabela 8, verificamos o código de operação enviado para a UAL. Como $UALOp = 10$ e o campo $funct = 0x20 = 100000$, o código de operação será uma soma. A soma do conteúdo dos registradores $rs = \$a1$ e $rt = \$v0$ é realizada pela UAL.

8. Os sinais de leitura da memória de dados $LerMem = 0$ e escrita da memória de dados $EscMem = 0$. Nenhuma operação sobre a memória de dados será realizada. O multiplexador F, recebe o sinal de controle $MemParaReg = 0$. A saída da UAL com $\$a1 + \$v0$ aparece na saída deste multiplexador. O sinal se propaga até a entrada Dado de escrita do banco de registradores.

9. Na próxima borda de subida do sinal de relógio, a entrada Dado de escrita = $\$a1 + \$v0$ será escrito no banco de registradores, uma vez que o sinal $EscReg = 1$. A saída do multiplexador G será igual ao endereço do registrador $rd = \$t4$, pois o sinal $RegDst = 1$. Este endereço aparece em Reg a ser escrito. Na borda de subida do sinal de relógio a soma $\$a1 + \$v0$ será escrita no registrador $\$t4$.

3 – (4,0 pontos, 30 min.) Escreva um programa em linguagem de montagem para o processador MIPS, para calcular o fatorial de um número em ponto flutuante x (precisão dupla)..

$$fatorial(x) = \prod_1^x = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x$$

(1)

Solução:

```
# Programa que calcula o fatorial de um número x
# O programa não verifica se x é um número inteiro (na representação
# em ponto flutuante!) ou se x é um número igual ou maior que zero.
# O maior valor para x é 170.
```

```
# segmento de texto - programa
```

```
.text
```

```
# $f0 <- x
# $f2 <- fatorial(x), o valor da função fatorial
# $f4 <- constante 0
# $f6 <- constante 1
# as constantes poderiam estar armazenadas no segmento de dados
# $f12 <- variável tmp (com o valor x, x-1, x-2, ..., 0)
```

```
# carrega da memória a variável x
```

```
la      $t0, variavel_x
ldc1    $f0, 0($t0)      # $f0 <- x
mov.d    $f12, $f0      # tmp = $f12 <- x
```

```
# carrega a constante 0 para $f4
```

```
li      $t0, 0          # $t0 <- 0
mtc1    $t0, $f4        # $f4 <- $t0
cvt.d.w $f4, $f4        # $f4 <- 0
```

```
# carrega a constante 1 para $f6
```

```
li      $t0, 1          # $t0 <- 1
mtc1    $t0, $f6        # $f6 <- $t0
cvt.d.w $f6, $f6        # $f6 <- 1
```

```
# 0 valor inicial para o fatorial é 1
```

```
# Desta forma, o calculo de 0! estará correto
```

```
mov.d    $f2, $f6      # $f2 <- 1
```

```
# cálculo do fatorial
```

```
calcula_fatorial:
```

```
c.lt.d    $f4, $f12      # tmp > 0 ?
```

```
bc1f termina_calculo_fatorial # se falso termina as iterações
```

```
mul.d     $f2, $f12, $f2 # fatorial(x) = tmp *fatorial(x)
```

```
sub.d     $f12, $f12, $f6 # tmp <- tmp - 1
```

```
j calcula_fatorial
```

```
termina_calculo_fatorial:
```

```
# $f12 possui o valor de fatorial(x)
```

```
fim_programa:
```

```
li      $a0, 0          # código de saída = 0, saída normal
```

```
li      $v0, 17         # serviço exit 2
```

```
syscall
```

```
# segmento de dados na memória
```

```
.data
```

```
variavel_x: .double 20.0 # variável x, com um valor para teste
```

 


Figura 2 – Ilustração dos campos das instruções R, I e J de um processador MIPS.

Tabela 1 - Exemplos de instruções tipo R (opcode = 000000)

Instrução	Campo funct
add rd, rs, rt	0x20
addu rd, rs, rt	0x21
and rd, rs, rt	0x24
nor rd, rs, rt	0x27
sll rd, rt, shamt	0x00
sllv rd, rt, rs	0x04
sra rd, rt, shamt	0x03
sub rd, rs, rt	0x22
subu rd, rs, rt	0x23
slt rd, rs, rt	0x2A
sltu rd, rs, rt	0x2B

Tabela 2 - Exemplo de instruções tipo I

Instrução	Opcode
addi rt, rs, imediato	0x08
xori rt, rs, imediato	0x0E
slti rt, rs, imediato	0x0A
beq rs, rt, label	0x04
lb rt, imediato(rs)	0x20
lw rt, imediato(rs)	0x23
sb rt, imediato(rs)	0x28
sw rt, imediato(rs)	0x2b

Tabela 3 - Exemplo de instruções tipo J

Instrução	Opcode
j endereço-alvo	0x02


jal endereço-alvo	0x03
-------------------	------

Tabela 4 – Nome e número dos registradores do MIPS.

Nome	número	Nome	Número
\$zero	0	\$t8 a \$t9	24 a 25
\$at	1	\$k0 a \$k1	26 a 27
\$v0 a \$v1	2 a 3	\$gp	28
\$a0 a \$a3	4 a 7	\$sp	29
\$t0 a \$t7	8 a 15	\$fp	30
\$s0 a \$s7	16 a 23	\$ra	31

Tabela 5 – Instruções em ponto flutuante

	Precisão	
	Simplex	Dupla
Adição	add.s	add.d
Subtração	sub.s	sub.d
Multiplicação	mul.s	mul.d
divisão	div.s	div.d

 

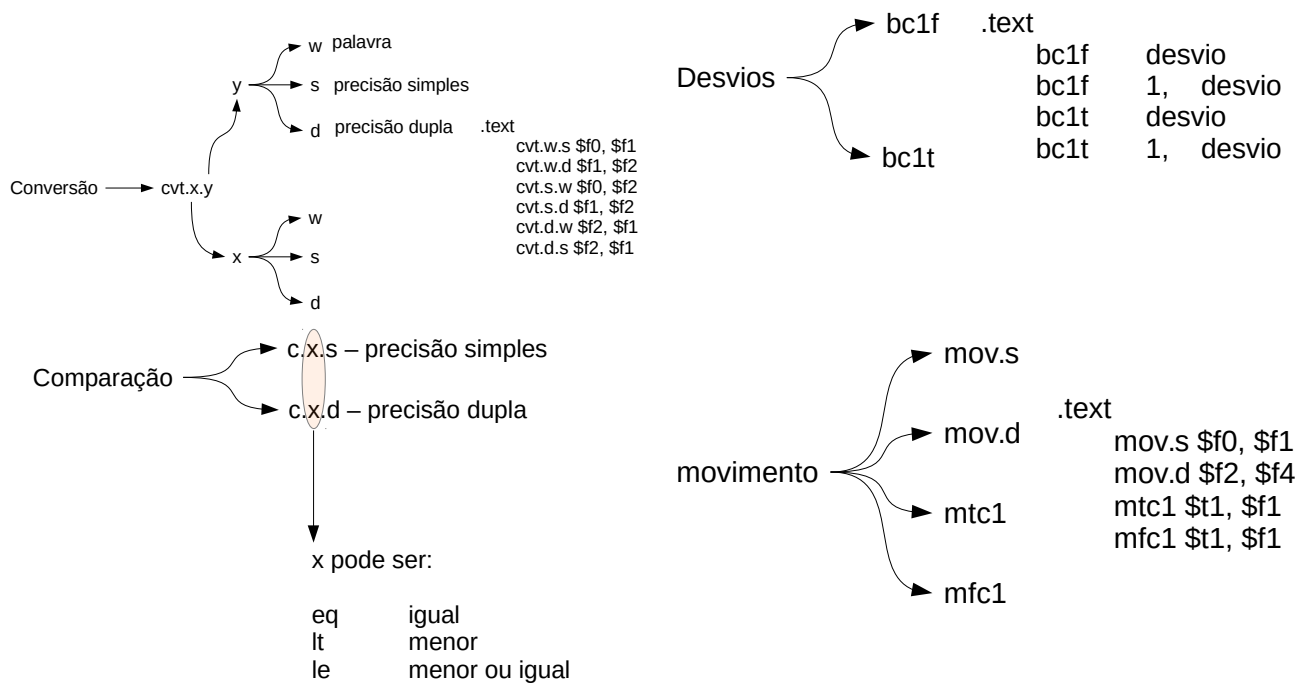


Tabela 7 – Instruções e valores dos sinais na unidade de controle do processador monociclo.

Controle	Nome do Sinal	Formato R (0)	Lw (35)	Sw (43)	Beq (4)
Entradas	OP5	0	1	1	0
	OP4	0	0	0	0
	OP3	0	0	1	0
	OP2	0	0	0	1
	OP1	0	1	1	0
	OP0	0	1	1	0
Saídas	RegDst	1	0	X	X
	UalFonte	0	1	1	0
	MemParaReg	0	1	X	X
	EscReg	1	1	0	0
	LerMem	0	1	0	0
	EscMem	0	0	1	0
	DvC	0	0	0	1
	UALOp1	1	0	0	0
	UALOp0	0	0	0	1

Tabela 8 – Operação da UAL para a combinação da UALOp e campo de função.

UALOp		Campo de Função						Operação da UAL	
UALOp1	UALOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0		
0	0	X	X	X	X	X	X	010	soma
X	1	X	X	X	X	X	X	110	subtração
1	X	X	X	0	0	0	0	010	soma
1	X	X	X	0	0	1	0	110	subtração
1	X	X	X	0	1	0	0	000	and
1	X	X	X	0	1	0	1	001	or
1	X	X	X	1	0	1	0	111	slt

